

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. En courant continu, on mesure dans une bobine un courant de $0,4\text{ [A]}$ sous une tension de 10 [V] . En courant alternatif, la valeur de l'intensité dans la même bobine est de 2 [A] sous une tension de 110 [V] / 50 [Hz] . Calculer les valeurs suivantes ?

- [3] (a) La résistance de la bobine.
- [3] (b) L'impédance de la bobine.
- [3] (c) L'inductance de la bobine.

