

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

- [6] 1. Soit une pile avec une tension U_0 et une charge résistive R_{ch} , le courant qui traverse la charge est donné. Calculer la valeur de sa résistance interne $R_{int}[\Omega]$
Données numériques : $U_0 = 1,5 \text{ [V]}$; $R_{ch} = 2 \text{ }[\Omega]$; $I = 0,15 \text{ [A]}$

